# Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

## 8η εργαστηριακή άσκηση

```
Τμήμα: Β Ομάδα: 15

Συνεργάτες: Μαρουφίδης Ιωάννης (03113506),
Περράκης Γεώργιος (03113511),
Σοφιανίδης Γεώργιος (03113179)
```

#### 1η Άσκηση

```
.include "m16def.inc"
.def temp = r16
.def led1 = r17
.def led2 = r18
.def g1 = r19
.def g2 = r20
.def g3 = r21
.def g4 = r22
.def g5 = r23
start:
       ldi temp,0x0f
       out DDRC, temp
       ;PORTC for output
       clr temp
       out DDRB, temp
       ;PORTB for input
       out DDRA, temp
       ;PORTA for input
       out PORTC, temp
       ;close all leds
gate1:
       in led1, PINB
       ;led1 = input
       mov led2, led1
       andi led1, 01
       ;mask to keep bit0
       andi led2, 02
       ;mask to keep bit1
       lsr led2
       ;right shift
       or led2, led1
       mov g1, led2
```

gate2:

```
in led1, PINB
       ;led1 = input
       mov led2, led1
       andi led1, 04
       ;mask to keep bit2
       andi led2, 0x08
       ;mask to keep bit3
       lsr led2
       and led2, led1
       lsr led2
       ;right shift to move result to bit1 place
       mov g2, led2
gate3:
       in led1, PINB
       ;led1 = input
      mov led2, led1
       andi led1, 16
       ;mask to keep bit4
       andi led2, 32
       ;mask to keep bit5
       lsr led2
       eor led2, led1
       lsr led2
       lsr led2
       ;right shift to move result to bit2 place
       mov g3, led2
gate4:
       in led1, PINB
       ;led1 = input
      mov led2, led1
       andi led1, 64
       ;mask to keep bit6
       andi led2, 128
       ;mask to keep bit7
       lsr led2
       eor led2, led1
       lsr led2
       lsr led2
       lsr led2
       ;right shift to move result to bit3 place
      mov g4, led2
gate5:
       mov led1, g3
       ;left shift to move the result of gate3 to bit3 place
       eor led2, led1
      mov g5, led2
result:
       clr temp
       or temp, g1
       or temp, g2
      or temp, g3
      or temp, g4
```

check:

```
mov led1, temp
;read PC buttons 0-7 and check if any PC buttons is pressed
in temp, PINA
andi temp,0x0f
eor led1, temp
out PORTC, led1
rjmp start
```

Στην παρούσα άσκηση υλοποιούμε μερικές λογικές πύλες, οι είσοδοι των οποίων βρίσκονται στα dip switches PB7-0 ενώ οι έξοδοι στα leds PC3-0. Πατώντας κάποιο από τα dip switches PA3-0 αντιστρέφεται η τιμή της αντίστοιχης εξόδου των συναρτήσεων.

#### 2<sup>η</sup> Άσκηση

```
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
       unsigned char A,B,C,D,E,F0,F1,F2;
       DDRA = 0xFF;
                                   /* PA00,PA01,PA02 as output */
       DDRC = 0x00;
                                   /* PC0,PC1,PC2,PC3,PC4 as input */
       PORTA = 0x00;
       while (1)
              A = PINC \& 0x01;
                                   /* we take each of the 5 LSBs of PIND by
applying masks */
              B = PINC \& 0x02;
              B = B \gg 1;
              C = PINC \& 0x04;
              C = C \gg 2;
              D = PINC \& 0x08;
               D = D \gg 3;
              E = PINC \& 0x10;
              E = E \gg 4;
              F0 = {\sim} ((A\&B) | (B\&C) | (C\&D) | (D\&E));
              F0 = F0 \& 0x01;
              F1 = ((A \& B \& C \& D) | ((\sim D) \& (\sim E)));
              F1 = F1 & 0x01;
              F2 = F0 | F1;
              F1 = F1 << 1;
              F2 = F2 << 2;
              F1= F1 | F2 | F0;
              PORTA = F1;
       }
       return 0;
}
```

Στην παρούσα άσκηση υλοποιούμε δύο απλές λογικές συναρτήσεις σε γλώσσα C. Χρησιμοποιούμε ολισθήσεις και μάσκες για να πάρουμε τα αποτελέσματα μας.

### 3<sup>η</sup> Άσκηση

```
.include "m16def.inc"
.def temp1 = r17
.def temp2 = r16
.def leds = r18
start:
       ldi r24,LOW(RAMEND)
                            ; initialize stack
       out SPL, r24
       ldi r25,HIGH(RAMEND)
       out SPH, r25
       ldi r24 ,0xFF
                            ; PORTA as output
       out DDRA ,r24
       ldi r24 ,(1 << PC7) | (1 << PC6) | (1 << PC5) | (1 << PC4) ; ??te?
?? e??d??? ta 4 MSB
       out DDRC ,r24
                            ; t?? ???a? PORTC
read_loop:
                                   ; we wait the number of our team '15'
       call scan_keypad
       ldi temp1, 0x10
       and temp1,r25
       cpi temp1,0x10
                                   ; we wait till number '1' is pressed
       brne read_loop
                                   ; if 'no' we read again
       mov temp2, r25
                            ; if 'yes' we keep current state of buttons
      mov temp1,r24
iner loop:
       call scan keypad
       cp r24,temp1
                            ; if r24 is increased that means a new button is
pressed
       breq state1
                                   ; that is not '5' so we jump to start
       brlo state1
       jmp read_loop
state1:
                                          ; buttons on r24 have not changed
       mov temp1,r24
       cp r25,temp2
       breq state2
                                   ; if r25 is increased that means a new button
is pressed
```

```
brlo state2
       or r25, temp2
       andi r25,0x02
       cpi r25,0x02
       breq open_close_leds
                     ; if that button is '5' we found the combination!
       jmp read_loop
                                          ; else we read again
state2:
       mov temp2,r25
                            ; buttons on r25 have not changed
       jmp iner_loop
open_close_leds:
       ldi temp1,0x0A
                                          ; we turn on and off the leds 10 times
with delay
leds_loop:
       rcall on
       ldi r24 , low(250)
                            ; 0.25 sec delay
       ldi r25 , high(250)
       rcall wait_msec
       rcall off
       ldi r24 , low(250)
                            ; 0.25 sec delay
       ldi r25 , high(250)
       rcall wait_msec
       dec temp1
       cpi temp1,0x00
       breq read_loop
       jmp leds_loop
on:
       ser leds
                                   ;turn on leds
       out PORTA,leds
       ret
off:
                                   ;turn off leds
       clr leds
       out PORTA, leds
       ret
scan row:
       ldi r25 ,0x08
                            ; αρχικοποίηση με '0000 1000'
back_: 1s1 r25
                                   ; αριστερή ολίσθηση του '1' τόσες θέσεις
       dec r24
                                          ; όσος είναι ο αριθμός της γραμμής
       brne back_
       out PORTC ,r25
                                   ; η αντίστοιχη γραμμή τίθεται στο λογικό '1'
       nop
```

```
nop
                                          ; καθυστέρηση για να προλάβει να γίνει
η αλλαγή κατάστασης
       in r24 ,PINC
                            ; επιστρέφουν οι θέσεις (στήλες) των διακοπτών που
είναι πιεσμένοι
       andi r24 ,0x0f
                                   ; απομονώνονται τα 4 LSB όπου τα '1' δείχνουν
που είναι πατημένοι
       ret
                                          ; οι διακόπτες.
scan_keypad:
       ldi r24 ,0x01
                            ; έλεγξε την πρώτη γραμμή του πληκτρολογίου
       rcall scan_row
       swap r24
                                   ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα
       mov r27 ,r24
                            ; στα 4 msb του r27
       ldi r24 ,0x02
                            ; έλεγξε τη δεύτερη γραμμή του πληκτρολογίου
       rcall scan_row
       add r27 ,r24
                            ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα στα 4 lsb του r27
       ldi r24 ,0x03
                            ; έλεγξε την τρίτη γραμμή του πληκτρολογίου
       rcall scan row
       swap r24
                                   ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα
       mov r26, r24
                            ; στα 4 msb του r26
       ldi r24 ,0x04
                            ; έλεγξε την τέταρτη γραμμή του πληκτρολογίου
       rcall scan_row
       add r26 ,r24
                            ; αποθήκευσε το αποτέλεσμα στα 4 lsb του r26
       movw r24 ,r26
                            ; μετέφερε το αποτέλεσμα στους καταχωρητές r25:r24
       ret
wait_usec:
  sbiw r24 ,1
                                   ; 2 κύκλοι (0.250 μsec)
  nop
                                   ; 1 κύκλος (0.125 μsec)
  nop
                                   ; 1 κύκλος (0.125 μsec)
   nop
                                   ; 1 κύκλος (0.125 μsec)
   nop
                                   ; 1 κύκλος (0.125 μsec)
   brne wait_usec
                            ; 1 ή 2 κύκλοι (0.125 ή 0.250 μsec)
   ret
                                   ; 4 κύκλοι (0.500 μsec)
wait_msec:
   push r24
                                   ; 2 κύκλοι (0.250 μsec)
```

```
push r25
                                   ; 2 κύκλοι
   ldi r24 , low(998)
                            ; φόρτωσε τον καταχ. r25:r24 με 998 (1 κύκλος -
0.125 μsec)
   ldi r25 , high(998)
                           ; 1 κύκλος (0.125 μsec)
   rcall wait_usec
                           ; 3 κύκλοι (0.375 μsec), προκαλεί συνολικά
καθυστέρηση 998.375 μsec
   pop r25
                                  ; 2 κύκλοι (0.250 μsec)
   pop r24
                                  ; 2 κύκλοι
   sbiw r24 , 1
                                  ; 2 κύκλοι
   brne wait_msec
                            ; 1 ή 2 κύκλοι (0.125 ή 0.250 μsec)
   ret
                                   ; 4 κύκλοι (0.500 μsec)
```

Στην παρούσα άσκηση υλοποιούμε μία ηλεκτρονική κλειδαριά με κωδικό τον αριθμό της ομάδας μας "15". Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τις έτοιμες συναρτήσεις για την επικοινωνία με το πληκτρολόγιο από όπου περιμένουμε τα δύο ψηφία με τη σειρά.